

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Práctica No. 6

Convertidor Analógico/Digital

LABORATORIO MICROCOMPUTADORAS

M.I. RUBÉN ANAYA GARCÍA

GRUPO LAB. 08 GRUPO TEORÍA 05

ALUMNOS

- FLORES PÉREZ MILNER USHUAÍA 316137645
- GUZMÁN RAMÍREZ ALDO YAEL 419049915
- ROMERO RIVERA GEOVANNI 316215817



Fecha de realización: 13 de abril de 2023, CDMX. Fecha de entrega: 11 de mayo de 2023, CDMX.

Desarrollo:

Realizar los programas solicitados y comprobar su funcionamiento

- Ejercicio 1: Empleando el canal de su elección del convertidor A/D, realizar un programa en el cual, de acuerdo con una entrada analógica que se ingrese por este canal, se represente el resultado de la conversión en un puerto paralelo. Utilizar el arreglo de leds para ver la salida como se muestra en la figura.


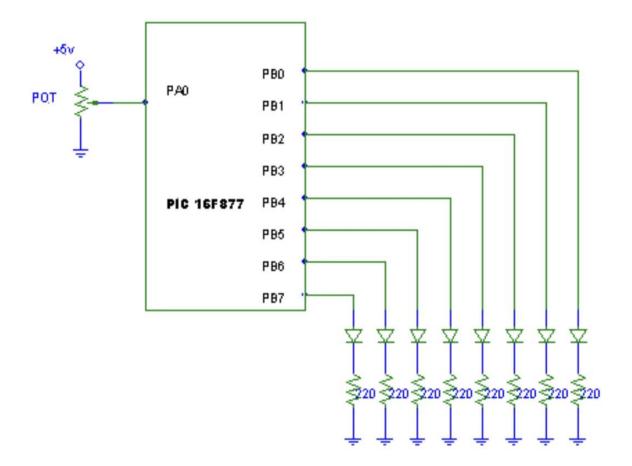


Figura 6.1 Circuito con lectura de una señal analógica

```
- - X
■ E:\Escuela\Labo Micros\Practica 6\Ejercicio 1\Ejercicio 1.asm*
                     PROCESSOR 16F877 ; Indica la version del procesador
INCLUDE <P16F877.INC> ; Incluye la libreria de la version del procesador
                     VAL EOU H'20'
                                          ; Asigna la localidad 20 a VAL
                                          ; Especifica un origen (Vector de reset)
                     GOTO INICIO
                                          ; Codigo del programa
                                            ; Indica origen para inicio del programa
                     ORG 5
                                             ; Limpia el puerto A
           INICIO: CLRF PORTA
                    BSF STATUS, RPO ; Coloca la bandera RPO en 1
BCF STATUS, RP1 ; Coloca la bandera RP1 en 0, asi se mueve al banco 1
MOVLW H'00' ; Carga el valor 0 en W |
MOVWF ADCON1 ; Carga los puertos A y E en ADCON1
CLRF PORTD ; Limpia el puerto D
                    BCF STATUS,RP0 ; Cambia al banco 0
MOVLW B'11101001' ; Configuracion para ADCON0
                     BCF STATUS, RPO
                    MOVWF ADCONO ; ADCS1 = 1 ADCS0 = 1 CHS2 = 0 CHS1 = 0 CHS0 = 0 ; GO/DONE = 0 - ADON = 1
                    BSF ADCONO, 2 ; Asigna el valor l al bit 2 de ADCONO CALL RETARDO ; Llamada a la subrutina RETARDO
           CICLO: BSF ADCON0,2
           ESPERA: BTFSC ADCON0,2
                                             ; Pregunta el si bit 2 de ADCONO es 0
                                             ; NO, Vuelve a ESPERA
                     GOTO ESPERA
                     MOVF ADRESH, W
                                             ; SI, Mueve el contenido de ADRESH a W
                     MOVWF PORTD
                                             ; Mueve el contenido de W a PORTB
                                             ; Salta a CICLO
                    GOTO CICLO
           RETARDO: MOVLW H'30'
                                            ; Carga el valor 30 en W
                     MOVWF VAL
                                             ; Mueve el contenido de W a VAL
                    DECFSZ VAL
           LOOP:
                                             ; Decrementa el valor de VAL hasta 0
                                             ; VAL = 0 NO, Salta a LOOP
; VAL = 0 SI, Vuelve a la subrutina
                     GOTO LOOP
                     RETURN
                                              ; Directiva de fin de programa
```

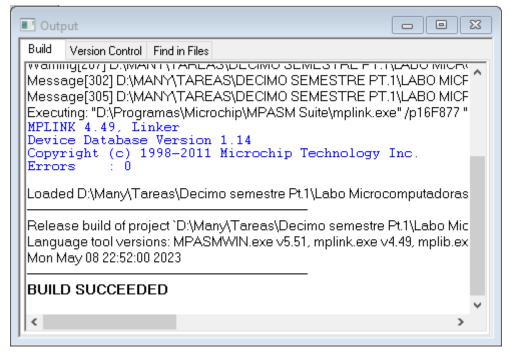

En este programa lo que se realizó fue asignar como entrada uno de los potenciómetros ubicados en el puerto D de la tarjeta, asimismo, marcamos como salida los leds para así poder ver que la conversión se hiciera con éxito, este es un programa introductorio al manejo del convertidor analogico/digital, ya que nos sirve de base para las otras dos actividades que se desarrollaron.

 Ejercicio 2: Utilizando el circuito anterior, realizar un programa que indique el rango en el cual se encuentra el voltaje a la entrada del convertidor canal seleccionado. Mostrar el valor en un display de 7 segmentos.

Entrada Analógica	Salida
Ve	
0 – 0.99 V	0
1.0 - 1.99 V	1
2.0 - 2.99 V	2
3.0 - 3.99 V	3
4.00 - 4.80 V	4
4.80 - 5.00 V	5

Tabla 6.1 Donde Vcc = 5 volts


```
- - X
■ E:\Escuela\Labo Micros\Practica 6\Ejercicio 2\Ejercicio 2.asm*
                   PROCESSOR 16F877 ; Indica la version del procesador
                   INCLUDE <P16F877.INC> ; Incluye la libreria de la version del procesador
                                         ; Asigna la localidad 20 a VAL
                                         ; Especifica un origen (Vector de reset)
                   GOTC INICIO
                                         ; Codigo del programa
                                         ; Indica origen para inicio del programa
                  CLRF PORTA ; Limpia el puerto A
BSF STATUS, RPO ; Coloca la bandera RPO en 1
          INICIO: CLRF PORTA
                   BCF STATUS, RP1 ; Coloca la bandera RP1 en 0, asi se mueve al banco 1
                                     ; Carga el valor 0 en W
; Carga los puertos A y E en ADCON1
                   MOVLW H'00'
                  MOVWF ADCON1
                  CLRF PORTD ; Limpia el puerto D

BCF STATUS,RPO ; Cambia al banco 0

MOVLW B'11101001' ; Configuracion para ADCONO
                                        ; ADCS1 = 1 ADCS0 = 1 CHS2 = 0 CHS1 = 0 CHS0 = 0
; GO/DONE = 0 - ADON = 1
                   MOVWF ADCONO
          CICLO: BSF ADCON0,2
CALL RETARDO
                                       ; Asigna el valor l al bit 2 de ADCONO ; Llamada a la subrutina RETARDO
          ESPERA: BTFSC ADCON0,2
                                         ; Pregunta si el bit 2 de ADCONO es 0
                                        ; NO, Vuelve a ESPERA
                  GOTO ESPERA
                                        ; SI, Mueve el contenido de ADRESH a W(VE = VOLTAJE DE ENTRADA)
                   MOVE ADRESH. 0
                   SUBLW 130H
                                         ; Resta 130 - W (0/5 VCC = 0CCH)
                                      ; Pregunta si el bit 0 de STATUS es 0
; NO, Salta a SALIDAO (VE < 1/5 VCC)
                  BTFSC STATUS, 0
                   GOTO SALIDAO
                   MOVE ADRESH, 0
                                          ; SI, Mueve el contenido de ADRESH a W
```

```
- - X
■ E:\Escuela\Labo Micros\Practica 6\Ejercicio 2\Ejercicio 2.asm*
               GOTC SALIDAO
                                   ; NO, Salta a SALIDAO (VE < 1/5 VCC)
                MOVE ADRESH. 0
                                    : SI. Mueve el contenido de ADRESH a W
                                    ; Resta 265 - W (1/5 VCC = 198H)
                SUBLW 265H
                BTFSC STATUS, 0
                                    ; Pregunta si el bit 0 de STATUS es 0
                                    ; NO, Salta a SALIDA1 (1/5 VCC < VE < 2/5 VCC)
                GOTO SALIDA1
                MOVE ADRESH, 0
                                    ; SI, Mueve el contenido de ADRESH a W
                SUBLW 398H
                                    : Resta 398 - W (2/5 VCC = 265H)
                BTFSC STATUS. 0
                                    ; Pregunta si el bit 0 de STATUS es 0
                GOTO SALIDA2
                                    ; NO, Salta a SALIDA2 (2/5 VCC < VE < 3/5 VCC)
                MOVE ADRESH, 0
                                    ; SI, Mueve el contenido de ADRESH a W
                SUBLW 3CAH
                                    ; Resta 3CAH - W (3/5 VCC = 332H)
                BTFSC STATUS. 0
                                    : Pregunta si el bit 0 de STATUS es 0
                COTO SALIDAS
                                    ; NO, Salta a SALIDA3 (3/5 VCC < VE < 4/5 VCC)
                MOVE ADRESH, 0
                                    ; SI, Mueve el contenido de ADRESH a W
                SUBLW H'3F7'
                                    ; Resta 3F7 - W (VCC = 3FFH)
                BTFSC STATUS, 0
                                    ; Pregunta si el bit 0 de STATUS es 0
                                    ; NO, Salta a SALIDA4 (4/5 VCC < VE < 5/5 VCC)
                GOTO SALIDA4
                                    ; SI, Mueve el contenido de ADRESH a W
                MOVE ADRESH O
                SUBLW H'SFF'
                                    ; Resta 3FFH - W
                BTFSC STATUS, 0
                                    ; Pregunta si el bit 0 de STATUS es 0
                                    ; NO, Salta a SALIDAS
                GOTO SALIDAS
                    MOVIN H'O'
        SALTDAO -
                                   ; Mueve 0 a W
                    MOVWE PORTE
                                    ; Mueve el contenido de W a PORTD
                    GOTO CICLO
                                    ; Salta a CICLO
        SALIDA1:
                    MOVLW H'1'
                                    ; Mueve 1 a W
                    MOVWE PORTE
                                    ; Mueve el contenido de W a PORTD
                     GOTO CICLO
                                     ; Salta a CICLO
 <
```

```
- - X
E:\Escuela\Labo Micros\Practica 6\Ejercicio 2\Ejercicio 2.asm*
                    GOTO CICLO
                                    ; Salta a CICLO
        SALIDA1:
                    MOVLW H'1'
                                    ; Mueve 1 a W
                    MOVWE PORTD
                                    ; Mueve el contenido de W a PORTD
                    GOTO CICLO
                                    ; Salta a CICLO
                    MOVIN H'2'
                                    ; Mueve 2 a W
        SALTDA2 -
                    MOVWE PORTD
                                    ; Mueve el contenido de W a PORTD
                    GOTO CICLO
                                     ; Salta a CICLO
                    MOVLW H'3'
         SALIDA3:
                                     ; Mueve 3 a W
                    MOVWE PORTE
                                     ; Mueve el contenido de W a PORTD
                    GOTO CICLO
                                     ; Salta a CICLO
                    MOVLW H'4'
        SALIDA4:
                                    ; Mueve 4 a W
                    MOVWE PORTD
                                    ; Mueve el contenido de W a PORTD
                    GOTO CICLO
                                     ; Salta a CICLO
        SALIDAS:
                    MOVLW H'5'
                                     : Mueve 5 a W
                    MOVWF PORTD
                                    ; Mueve el contenido de W a PORTD
                                     : Salta a CICLO
                    GOTO CICLO
        RETARDO:
                    MOVLW H'30'
                                     ; Carga el valor 30 en W
                                     ; Mueve el contenido de W a VAL
        LOOP:
                DECFSZ VAL
                                     ; Decrementa el valor de VAL hasta 0
                 GOTO LOOP
                                     ; VAL = 0 NO, Salta a LOOP
                 RETURN
                                     ; VAL = 0 SI, Vuelve a la subrutina
                                     ; Directiva de fin de programa
<
```

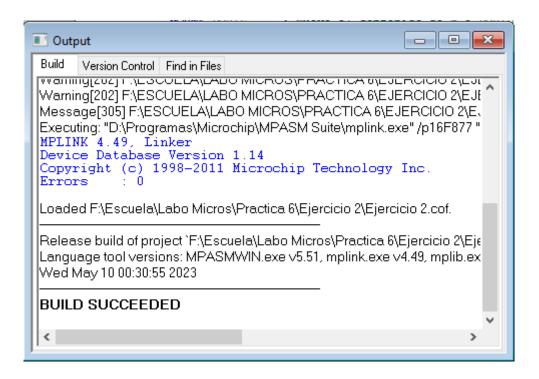


En este programa, haciendo uso del ejercicio anterior, configurando el puerto D como entrada para usar el potenciómetro, y en este caso para poder ver la salida en los display de siete segmentos de manera correcta lo que hacemos es que durante la conversión también realizamos una comparación entre los valores que suministramos para así pasarlos a subrutinas que dependiendo de dicha entrada, puedan mostrar un numero del 1 al 5, así, sabemos cuanta cantidad de voltaje estamos enviando a nuestra tarjeta, ya no solo por intuición u observación en la barra de leds.


- Ejercicio 3: Realizar un programa, de manera que identifique cuál de tres señales analógicas que ingresan al convertidor A/D es mayor que las otras dos; representar el resultado de acuerdo con el contenido de la tabla.


Señal	PB2	PB1	PB0
Ve1>Ve2 y Ve3	0	0	1
Ve2>Ve1 y Ve3	0	1	1
Ve3>Ve1 y Ve2	1	1	1

Tabla 6.2

```
F:\Escuela\Labo Micros\Practica 6\Ejercicio 3.asm*
                                        ; Indica la version del procesador
                 PROCESSOR 16F877
                INCLUDE <P16F877.INC>
                                        ; Incluye la libreria de la version del procesador
            valor1 equ H'21'
                                       ;Asigna el valor de 21 a valor1
                    equ H'22'
equ H'23'
            valor2
                                        ;Asigna el valor de 22 a valor2
            valor3
                                        ;Asigna el valor de 23 a valor3
            ctel equ 1H
                               ; Asigna el valor de l a ctel
            cte2 equ 2H
                               ; Asigna el valor de 2 a cte2
            cte3 equ 3H
                                ; Asigna el valor de 3 a cte3
            vel equ H'31'
                                ; Asigna el valor de 31 a vel
            ve2 equ H'35'
                               ; Asigna el valor de 35 a ve2
                               ; Asigna el valor de 36 a ve3
            ve3 egu H'36'
            mayor equ H'37'
                               ; Asigna el valor de 37 a mayor
                ORG 0
                                    ;Especifica un origen (vector de reset)
                GOTO INICIO
                                    ;Código del programa
                ORG 5
                                    ;Indica origen para inicio del programa
        INICIO: CLRF PORTA
                                   ; Limpia el puerto A
                CLRF PORTD
                                   ; Limpia el puerto D
                                   ; Limpia el puerto E
                CLRF PORTE
                BSF STATUS, RPO
                                   ; Coloca la bandera RPO en 1
                BCF STATUS, RP1
                                   ; Coloca la bandera RP1 en 0, asi se mueve al banco 1
                MOVLW H'00'
                                   ; Carga el valor 0 en W
                MOVWF TRISD
                                   ; Configura puerto D como salida
                MOVLW H'00'
                                   ; Carga el valor 0 en W
                MOVWF ADCON1
                                    ; Carga los puertos A y E en ADCON1
                                   ; Cambia al banco 0
                BCF STATUS, RPO
                               ; Carga el valor 69 en W
        E1:
                MOVLW 0x69
                MOVWF ADCONO
                                ; Mueve el contenido de W a ADCONO
                BSF ADCON0,2
                                ; Establece en 1 el bit 2 de ADCONO
                CALL ESPERA
                               ; Llamada a la subrutina ESPERA
                MOVF ADRESH, W ; Mueve el contenido de ADRESH a W
                MOVWF vel
                                ; Mueve el contenido de W a vel
 <
```

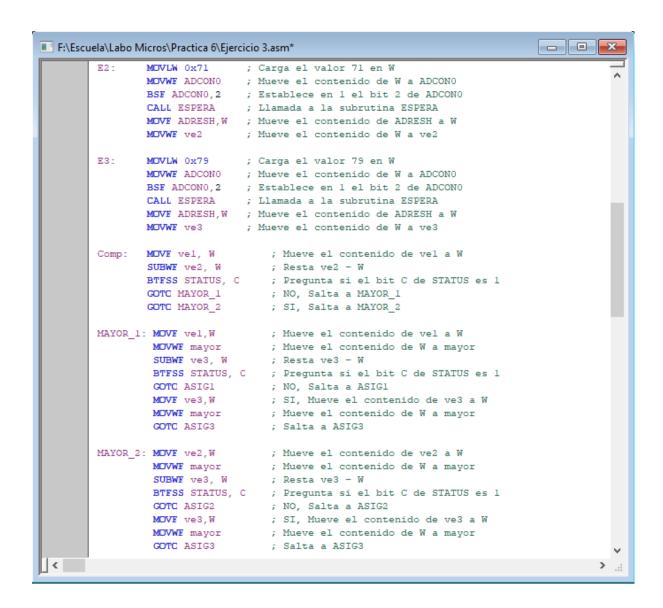

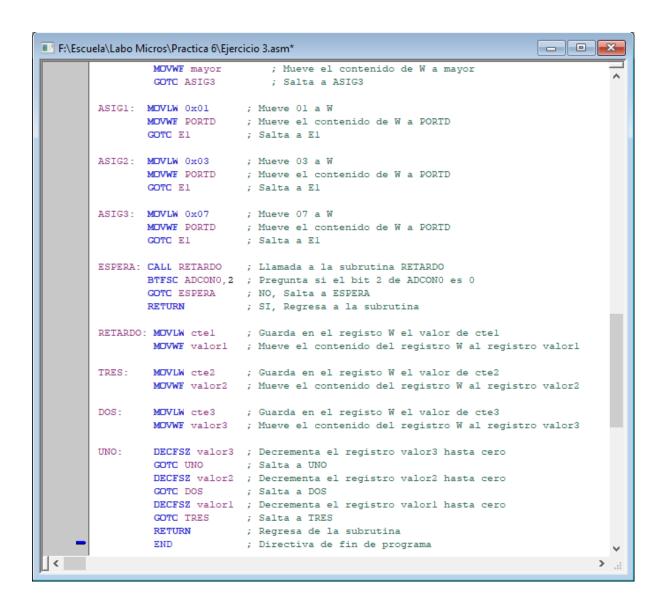


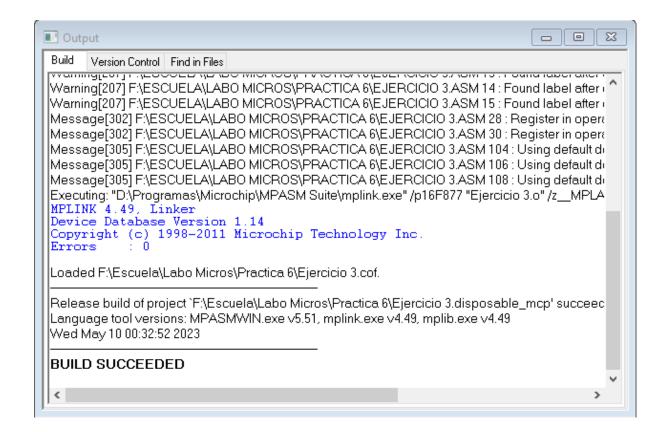


Finalmente, para este programa se implementó un algoritmo de comparación de tres valores como otro que se ha hecho en prácticas anteriores, con ello, solo tenemos que comparar la entrada que estamos recibiendo en los puertos A y E, es decir, en los tres potenciómetros para, después pasar ese valor recibido a nuestro comparador, establecer cuál de ellos es el mayor mediante las rutinas MAYOR_1 y MAYOR_2, con las que sí ni el primero valor ni el segundo es el mayor, simplemente decimos que el tercero es el mayor. Así, determinado nuestro valor, lo pasamos a la salida en el puerto D como código binario a los leds y como decimal al display de 7 segmentos representado de la misma forma (1 para el primer valor, 3 para el segundo y 7 para el tercero)

Algoritmos


- Ejercicio 1

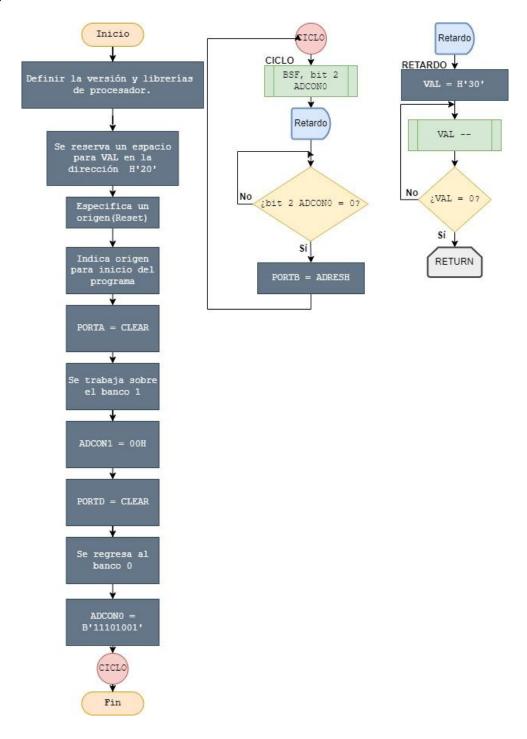



Ejercicio 2

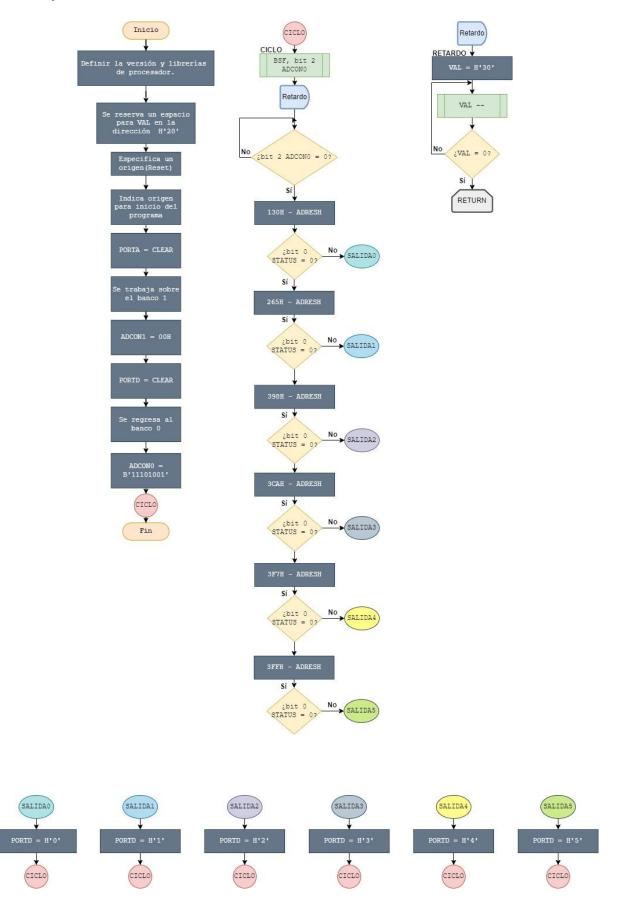


- Ejercicio 3

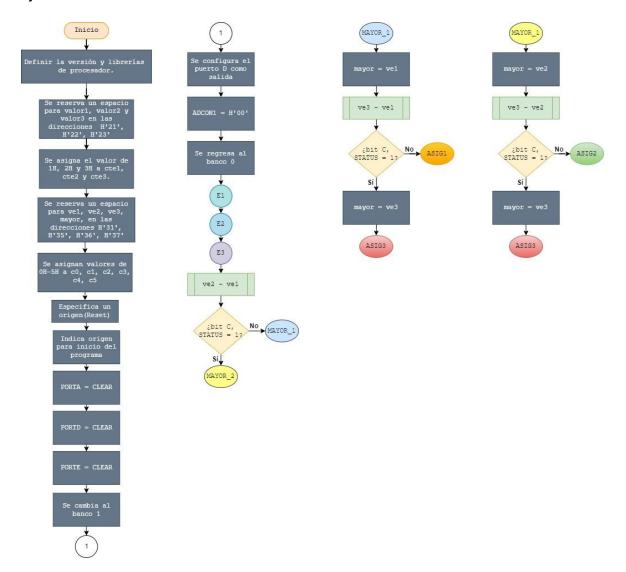

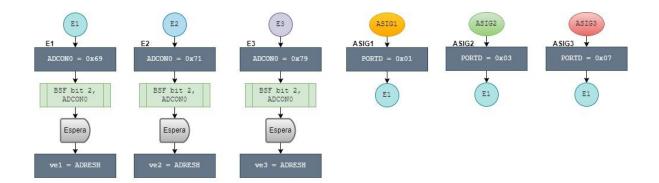

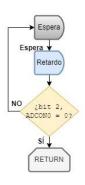

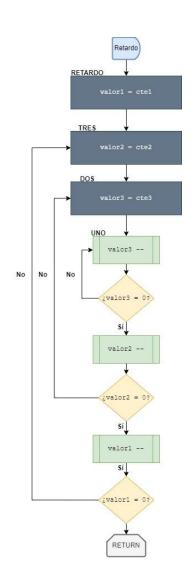

Conclusiones:

Flores Perez Milner Ushuaía: En esta práctica se consolidaron los conocimientos aprendidos en las sesiones anteriores, pues también se hizo uso del manejo de puertos, así como la configuración de los mismos, pero ahora con enfoque en el uso del convertidor analógico/digital, que nos permite tomar como entrada un impulso eléctrico del exterior y como salida hacer uso de los componentes en la tarjeta, como los leds. Con ayuda del ejemplo y los programas realizados en prácticas anteriores, fue posible crear diferentes programas que recibieran un voltaje de entrada y manipularan la información obtenida, haciendo comparaciones y, de esta forma, obtener salidas que cumplieran nuestros requerimientos.

Guzman Ramirez Aldo Yael: Seguimos con el aprendizaje de todo lo que puede realizar nuestro microcontrolador, esta vez nos tocó experimentar cómo recibe el voltaje y transformar esta energía de una señal andaligica a digital. Por otra parte también experimentamos con la intensidad con la que esta se transmite a través de los leds. Por último analizamos tres señales y con ayuda igual de nuestro leds representamos cual de estas era más grande comparado cada una. En un principio pensé que nuestro microcontrolador nos dispensaba el voltaje de la misma manera pero una vez que le preguntamos al maestro esta teoría fue descartada por que quizá solo estaba un poco descalibrado el microcontrolador.

Romero Rivera Geovanni: Para esta práctica, comprender el primer ejercicio fue vital ya que de ahí nos basamos para poder desarrollar los otros dos. Al principio fue muy difícil comprender cómo funciona el convertidor analogico/digital pero mas que nada entender como programarlo, sin embargo, gracias a la ayuda del profesor con el primer ejercicio resultó más fácil ver cómo se comporta el manejo de puertos y los bits más/menos significativos a la hora de configurar los puertos de entrada y salida. Con ellos crear el segundo ejercicio fue solo cuestión de establecer comparadores para verificar si nuestra entrada era igual o menor a la que esperábamos y por último, en el tercer ejercicio solo se implementó un comparador de tres valores. Con el avance de las prácticas se ha notado el aprendizaje al momento de emplear códigos o algoritmos usados en anteriores ejercicios.